 



Representação em Ponto Fixo – Complemento de 2



Representação em Ponto Fixo (cont)

Representação em complemento de dois
círculo da representação + overflow
 
$$\begin{aligned}x + \bar{x} &= -1 \\x + \bar{x} + 1 &= 0 \\ \bar{x} + 1 &= -x\end{aligned}$$



Representação em Ponto Fixo (cont.)

$$\begin{aligned}(x_{31} \cdot -2^{31}) + [x_{30} \cdot 2^{30} + \dots + x_0 \cdot 2^0] \\(0 \cdot -2^{31}) + [\dots] &\rightarrow 0001 \\(1 \cdot -2^{31}) + [\dots] &\rightarrow 1111\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(0 \cdot -2^2) + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 &= (x_2 \cdot -2^2) + x_1 \cdot 2^1 + x_0 \cdot 2^0 \\0 + 2 + 1 = 3 &= (0 \cdot -2^2) + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(1 \cdot -2^2) + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 &= (x_2 \cdot -2^2) + x_1 \cdot 2^1 + x_0 \cdot 2^0 \\-4 + 2 + 1 = -1 &= (x_2 \cdot -2^2) + x_1 \cdot 2^1 + x_0 \cdot 2^0\end{aligned}$$


Multiplicação

Efetuar $1000_{10} \times 1001_{10}$

conclusões?


```
for (i=0; i < 32 ; i++) {
    if (multiplicador & 01 == 1)
        produto += multiplicando ;
    multiplicando << 1 ;
    multiplicador >> 1 ;
}
```

Circuito multiplicador V1

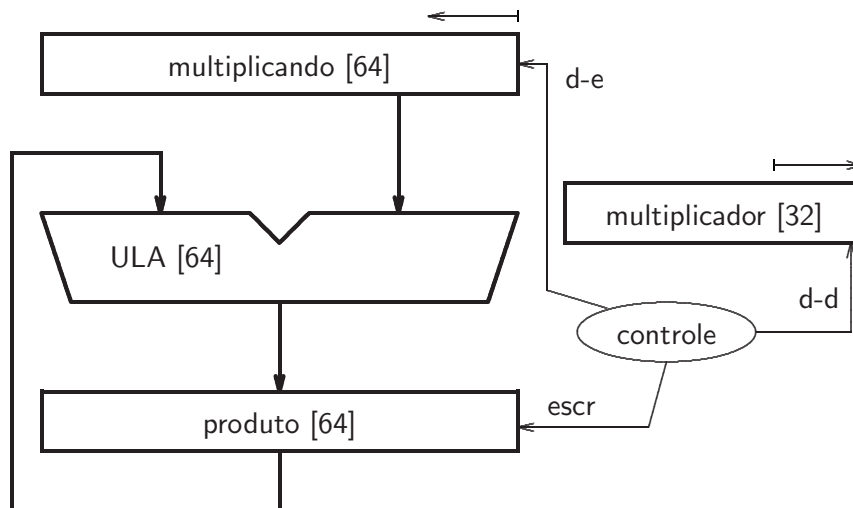


Circuito multiplicador V2

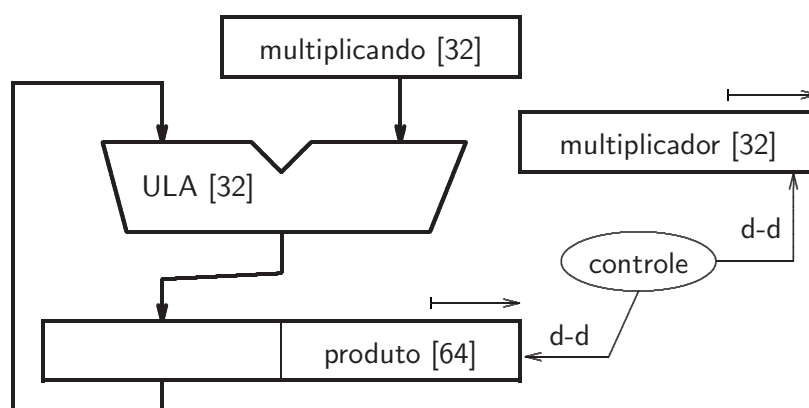Metade do multiplicando é sempre zero,
e bits menSign do produto não mudam após soma
→ deslocar produto para a direita!



Circuito multiplicador V3

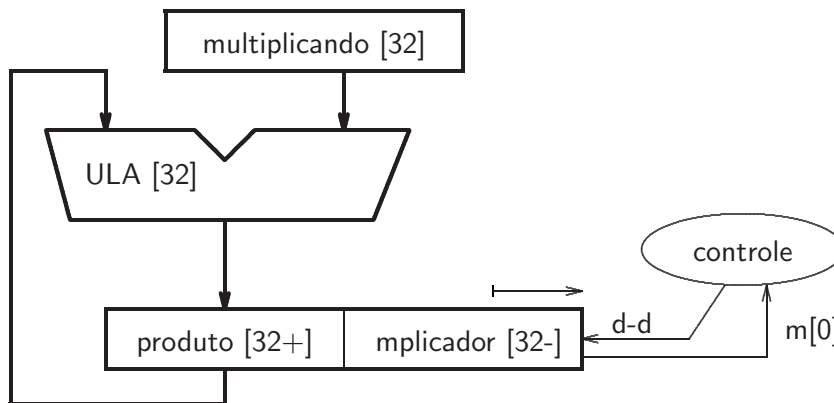Problema: iniciam 32 bits menos significativos do produto em zero;
multiplicador desloca-se para a direita...



Circuito multiplicador V3

Sinais: negativo se sinais diferentes;
converte negativos para positivos e lembra sinais

Otimização:

- pular dois zeros de cada vez
- desenrolar loop
- Algoritmo de Booth – leitura e lista!
- **ver questão sobre multiplicador de 2005-2 (primeira prova)**

Divisão

Efetuar $100\ 1010_{10}/1000_{10}$

conclusões?

Divisão

$$\text{dividendo} = \text{quociente} * \text{divisor} + \text{resto}$$

```

resto = dividendo ;
for (i=0; i < 33 ; i++) {
    resto -= divisor;
    if (resto >= 0) {
        quociente = (quociente << 1) + 1 ;
    } else {
        resto += divisor ;
        quociente = (quociente << 1) + 0 ;
    }
    divisor >> 1 ;
}

```


Circuito divisor V1

```

/* INIC: divisor na metade esquerda de divisor */
/* e dividendo na metade direita de resto */
resto = dividendo ;
for (i=0; i < 33 ; i++) {
    resto -= divisor;
    if (resto >= 0) {
        quociente = (quociente << 1) + 1 ;
    } else {
        resto += divisor ;
        quociente = (quociente << 1) + 0 ;
    }
    divisor >> 1 ;
}

```

Circuito divisor V1

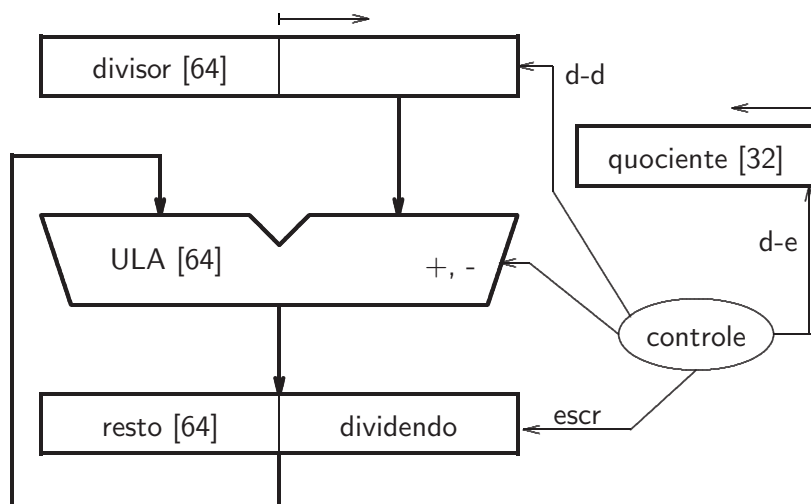

Circuito divisor V2

Problema: metade do divisor é inútil;


resto pode ser deslocado para esquerda: 32 iterações

```

/* INIC: dividendo na direita de resto */
resto = dividendo ;
for (i=0; i < 32 ; i++) {
    resto = resto << 1 ;
    resto -= divisor;
    if (resto >= 0) {
        quociente = (quociente << 1) + 1 ;
    } else {
        resto += divisor ;
        quociente = (quociente << 1) + 0 ;
    }
}

```


Circuito divisor V2

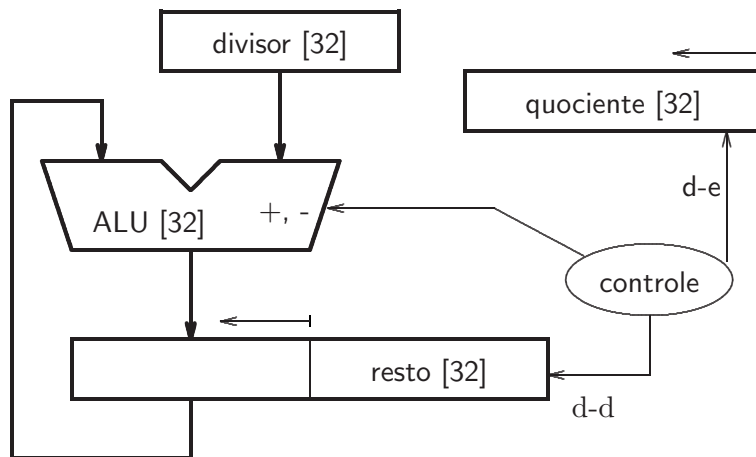

Divisor V1 vs V2


Diferença no número de passos dos algoritmos:

V1: primeira subtração é SEMPRE zero!

 

Divisor V1 vs V2

 V2: se deslocar resto ANTES de subtrair,
economiza primeiro passo do algoritmo da versão V1




Circuito divisor V3

Inserir bits do quociente em dividendo/resto
soma somente 32 bits mais significativos do dividendo/resto

```
resto = dividendo ;
for (i=0; i < 32 ; i++) {
    resto = resto << 1 ;
    resto -= divisor;
    if (resto >= 0) {
        (resto = resto << 1) + 1 ;
    } else {
        resto += divisor ;
        (resto = resto << 1) + 0 ;
    }
}
[(resto = resto >> 1)63:32] ;
```

Circuito divisor V3

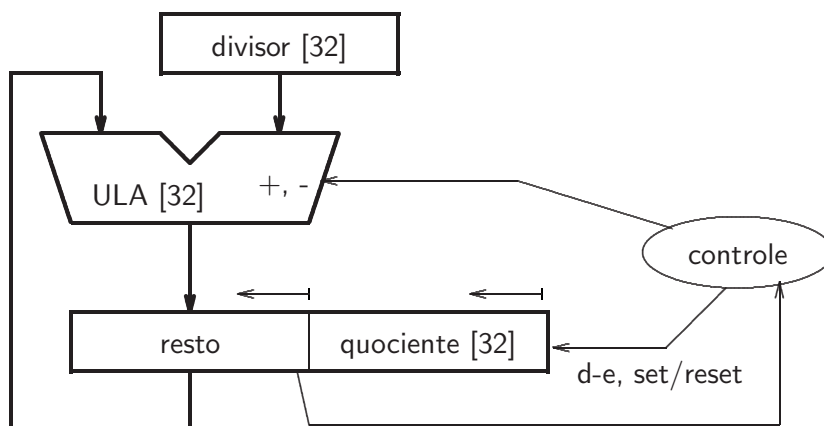

Divisão: etc

Sinais na divisão:
resto tem sinal do dividendo
quociente negativo se sinais diferentes

Implementação:
mesmo circuito multiplica e divide!

Optimizações?