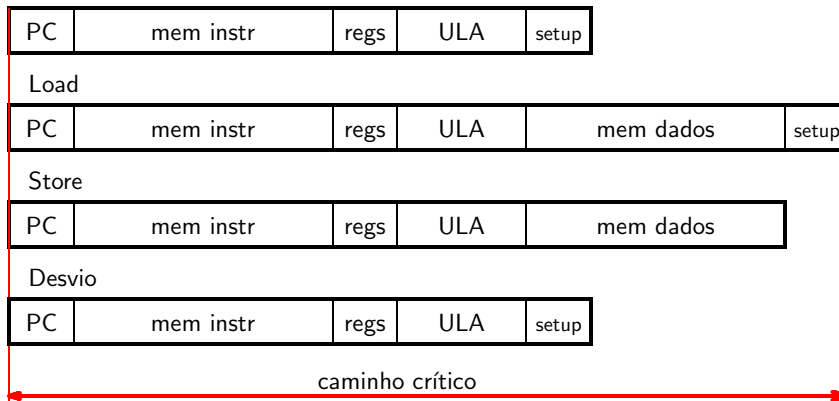


Problema com processador de ciclo longo


Aritmética



ciclo longo:

todas instruções demoram tanto quanto a mais lenta
memória real é mais lenta que a idealizada


Redução no ciclo de relógio

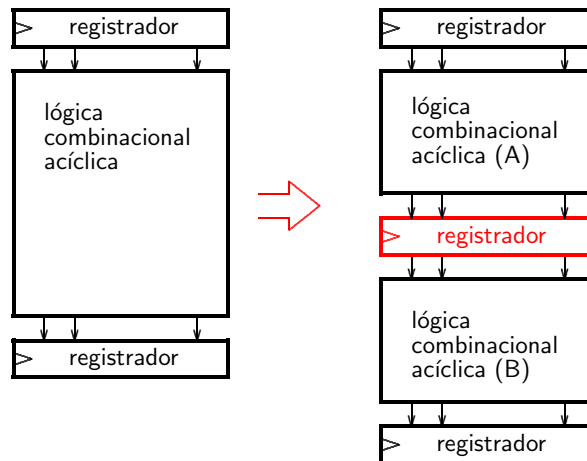


“Corta” grafo de dependência e insere registrador

faz mesmo trabalho em dois ciclos curtos ao invés de um longo


Redução no ciclo de relógio

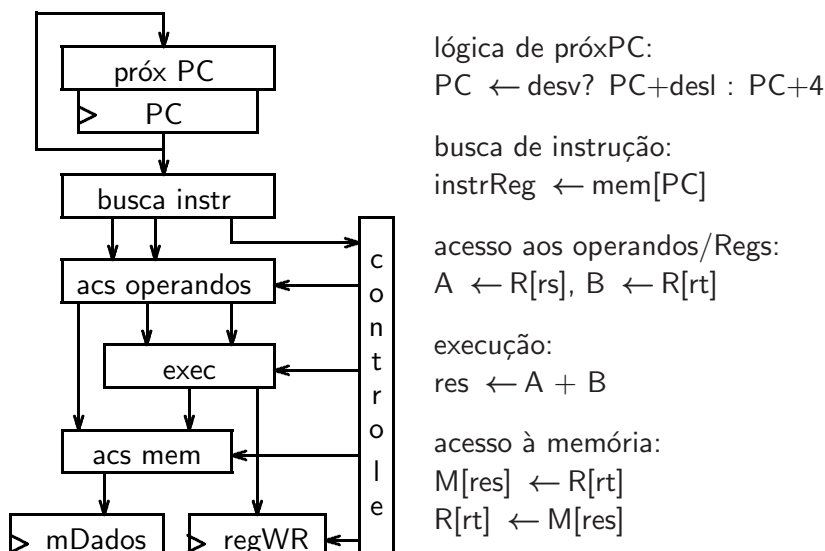

Redução no ciclo de relógio

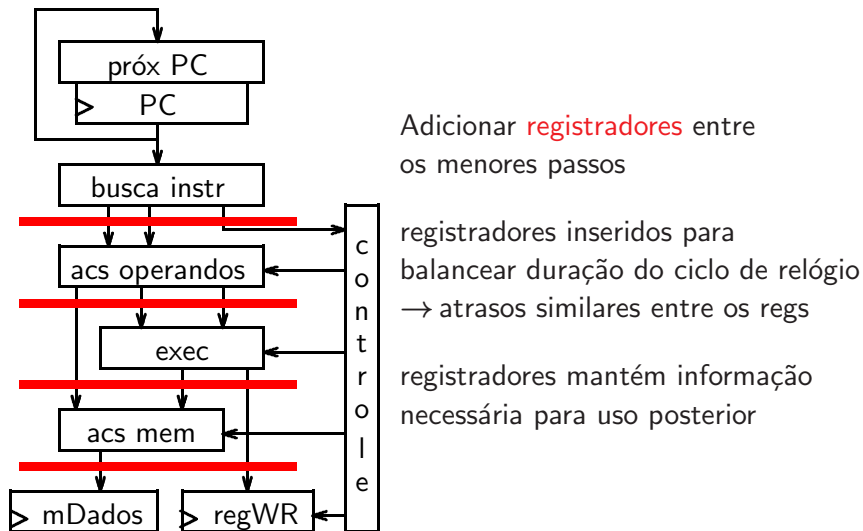

Circuito de dados multiciclo

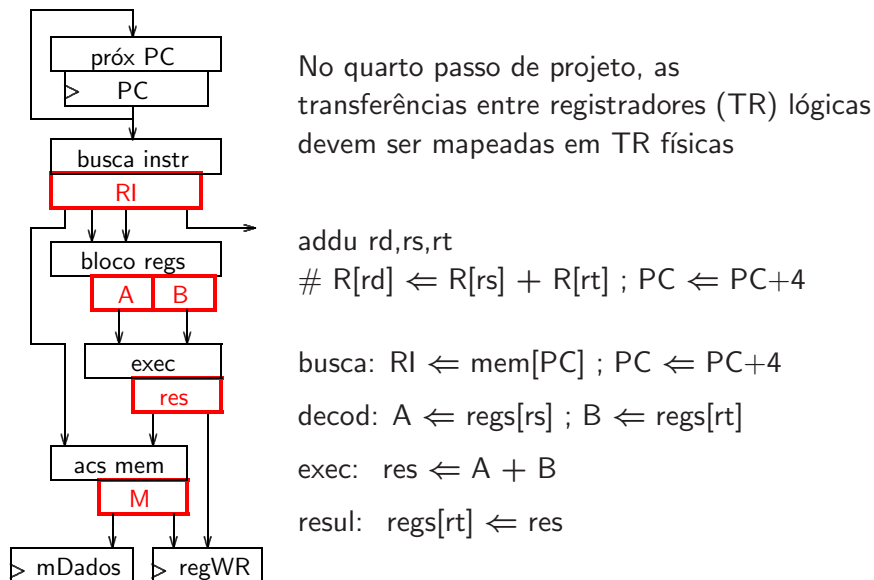

Projeto do processador multiciclo

- Vários ciclos de relógio por instrução
- recursos do circuito de dados podem ser usados mais de uma vez
- \nexists replicação de recursos
- mesmos cinco passos de projeto:
 - * análise do conjunto de instruções c.r.a fluxo de dados
 - * seleção de componentes e metodologia de sincronização
 - * circuito de dados
 - * análise do circuito de dados c.r.a fluxo de controle
 - * circuito de controle

Projeto de CPU em 5 passos

1. Analise o conj de instruções \Rightarrow requisitos de projeto
 - * semântica das instruções como transferências de registradores
 - * circuito deve conter armazenadores para registradores do Cdl
 - * circuito deve conter registradores para valores intermediários
 - * circuito de dados deve permitir todas as transferências
2. selecione componentes e estabeleça a metodologia de sincronização
um ciclo curto por fase de execução
3. “monte” o circuito de dados que satisfaça aos requisitos
4. analise as instruções para determinar os pontos de controle que afetam as transferências de registradores
5. construa a lógica de controle

Primeiro passo: subconjunto do Cdl do MIPS


| busca | $\text{op : rs : rt : rd : sham : fun} \Leftarrow M[\text{PC}]$ $\text{op : rs : rt : imed} \Leftarrow M[\text{PC}]$ | |
|----------------|---|--------------------------------------|
| INSTRUÇÃO | DESCRIÇÃO | |
| addu rd,rs,rt | $R[\text{rd}] \Leftarrow R[\text{rs}] + R[\text{rt}];$ | $\text{PC} \Leftarrow \text{PC} + 4$ |
| subu rd,rs,rt | $R[\text{rd}] \Leftarrow R[\text{rs}] - R[\text{rt}];$ | $\text{PC} \Leftarrow \text{PC} + 4$ |
| ori rt,rs,im16 | $R[\text{rt}] \Leftarrow R[\text{rs}] \vee \text{zExt}(\text{im16});$ | $\text{PC} \Leftarrow \text{PC} + 4$ |
| lw rt,de16(rs) | $R[\text{rt}] \Leftarrow M[R[\text{rs}] + \text{sExt}(\text{de16})];$ | $\text{PC} \Leftarrow \text{PC} + 4$ |
| sw rt,de16(rs) | $M[R[\text{rs}] + \text{sExt}(\text{de16})] \Leftarrow R[\text{rt}];$ | $\text{PC} \Leftarrow \text{PC} + 4$ |
| beq rs,rt,de16 | $\text{if } (R[\text{rs}] \equiv R[\text{rt}]) \text{ PC} \Leftarrow \text{PC} + 4 + \{\text{sExt}(\text{de16}), 00\}$ $\text{else PC} \Leftarrow \text{PC} + 4$ | |

quais as diferenças c.r. ao projeto com ciclo longo?

Segundo Passo – seleção de componentes

- Memória
 - * uma porta pode ser usada para instruções e para dados
- registradores (32 de 32bits)
 - * ler RS
 - * ler RT
 - * escrever RT ou RD leitura e escrita em ciclos distintos
- expansor do sinal/zero (para imediato)
- PC
- ULA efetua TODAS operações lógicas/aritméticas
 - * adiciona 4 ao PC
 - * operações das instruções ADDU, SUBU, ORI
 - * cálculo de endereço efetivo em LD, ST, BEQ
- menos componentes **E** controle mais complexo

2º Passo – circuito de dados

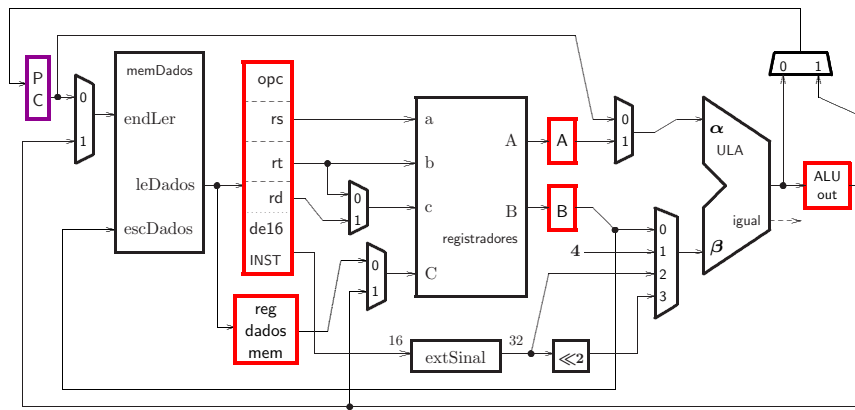

registradores em vermelho são temporários
que acumulam resultados parciais
estes registradores são invisíveis ao programador

2º Passo – circuito de dados

Ao final de cada ciclo do relógio, dados são armazenados em **registradores invisíveis**, para uso nos próximos ciclos
o conteúdo destes é usado numa **mesma** instrução

Dados são transmitidos de instrução para instrução através dos **registradores visíveis** (\$0..\$31, PC)

- INST** registrador de instrução – mantém instrução após busca
 - regDadosMem** registrador de dados da memória – mantém dado lido da memória (\neq instrução)
 - A,B** mantém operandos lidos do bloco de registradores
 - ALUout** mantém valor computado pela ALU (≥ 1 / instrução)
- todos exceto INST são atualizados na borda do relógio

2º Passo – metodologia de sincronização

- A cada ciclo de relógio pode ocorrer uma (e só uma) dentre
 - acesso à memória
 - operação de ULA
 - acesso ao bloco de registradores
- limita o período do ciclo à latência da operação mais demorada que é o acesso à memória:
 - 200 ps – acesso à memória
 - 100 ps – operação de ULA
 - 50 ps – acesso ao bloco de registradores
- os registradores invisíveis são atualizados na borda final do ciclo; escrever/ler o bloco de registradores é demorado porque bloco de regs é uma estrutura complexa


Terceiro passo – busca

Busca instrução & incrementa contador de programa

```
INST := Mem[PC];      /* registrador de instrução */
PC ← PC + 4;
```


- **incremento do PC:**
 - * entrada A da ULA recebe PC
 - * entrada B da ULA recebe 4
 - * ULA efetua soma
 - * saída da ULA é carregada no PC e em ALUout
- **carga da nova instrução:**
 - * registrador de instrução INST recebe saída da memória

3º passo – busca

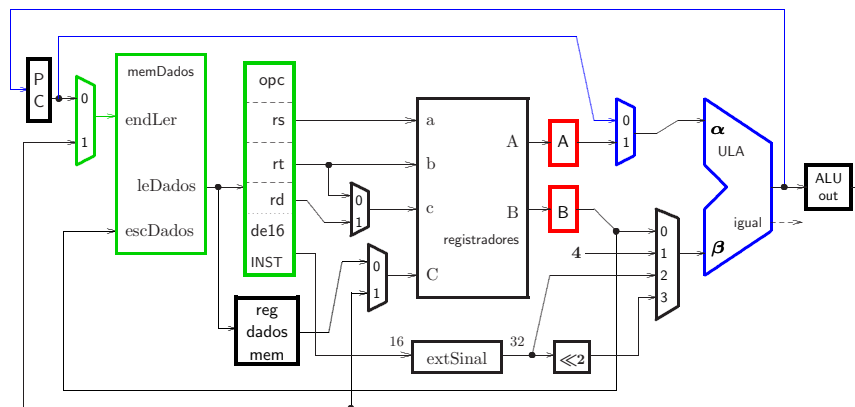

incremento do PC
carga da nova instrução

3º passo – busca

 

incremento do PC
carga da nova instrução

3^o passo – decodificação

Decodificação de instrução & acesso a registradores


```

A ← Reg[INST[25..21]]; /* entrada da ULA */
B ← Reg[INST[20..16]]; /* entrada da ULA */
ALUout ← PC + (extSinal(INST[15..0])<<2);

```


- leitura dos registradores
 - * copia saída do bloco de registradores nos temporários A e B
- computa (otimisticamente) endereço destino de desvio
 - * se próx intrução for BEQ, destino já estará pronto

3^o passo – decodificação

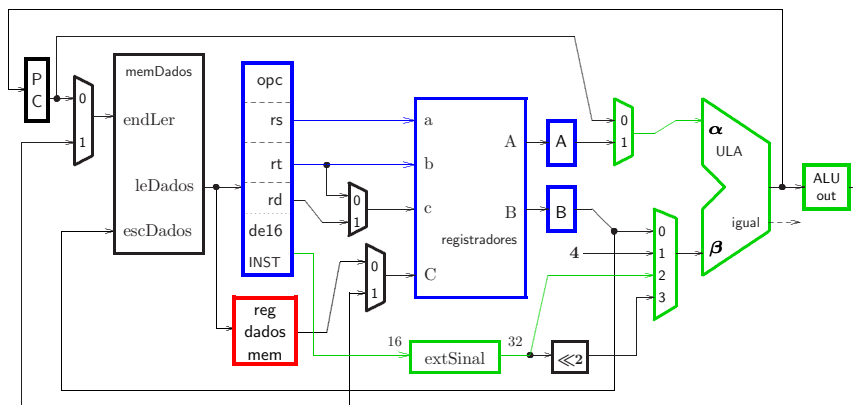

leitura dos registradores
cálculo do endereço de desvio

3^o passo – decodificação

 

leitura dos registradores
cálculo do endereço de desvio

3^o passo – execução

Execução

/ execução na ULA */*

$ALUout \leftarrow A \text{ op } B;$

/ operação com constante – ori */*

$ALUout \leftarrow A + \text{extZero}(\text{INST}[15..0]);$


/ Cálculo de endereço efetivo – lw ou sw */*

$ALUout \leftarrow A + \text{extSinal}(\text{INST}[15..0]);$

/ Efetua desvio – beq */*


if (igual) $PC \leftarrow ALUout;$ */* igual = (A==B) */*

3^o passo – execução

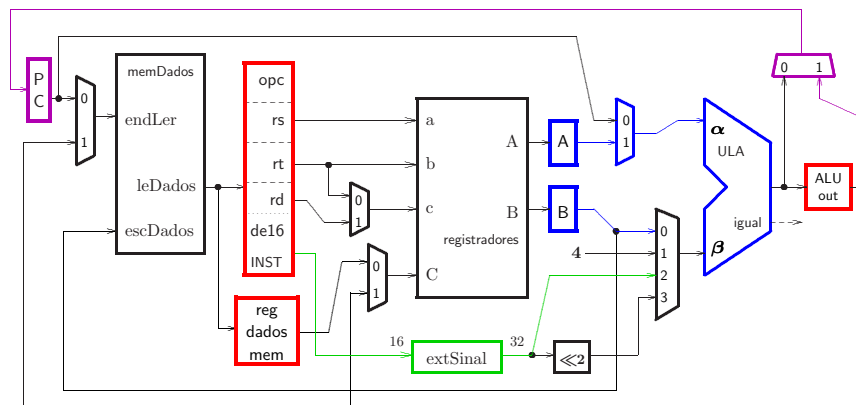


operação com registradores (tipo-R)
 cálculo de endereço efetivo ou operação com imediato
 carga de endereço de desvio

3^o passo – execução, desvio tomado

 

carga de endereço de desvio

3º passo – execução, ALU

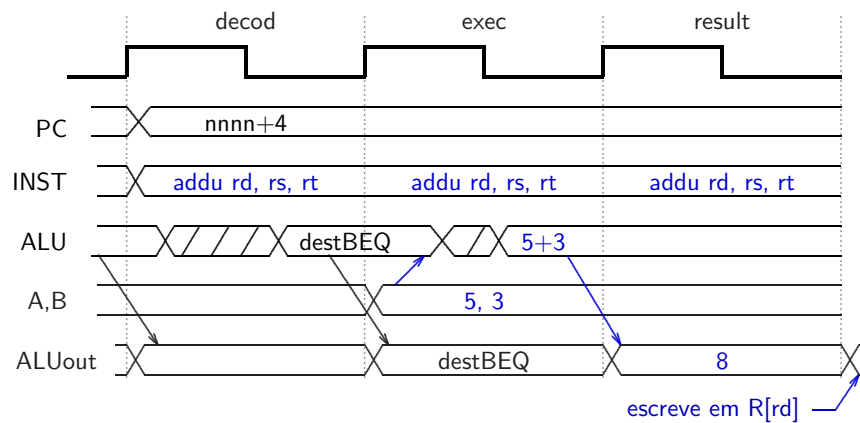

operação com registradores (tipo-R)


3º passo – acesso à memória

Acesso à memória

```
/* LW: acesso para leitura */
regDadosMem ← Mem[ALUout] ;
/* SW: acesso para escrita */
Mem[ALUout] ← B ;
```


- nos dois casos ALUout contém endereço efetivo computado no estado anterior (execução)
- SW escreve direto na memória (custa um ciclo)
- LW escreve em regDadosMem porque dado chega no fim do ciclo
→ não há tempo para acessar banco de registradores

3º passo – acesso à memória

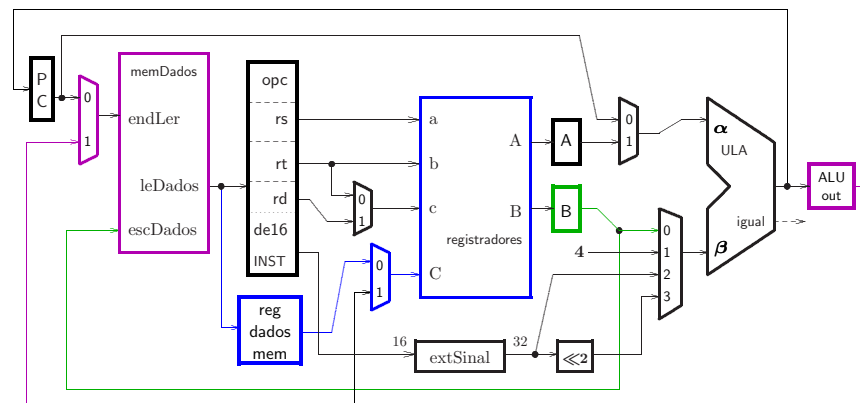

leitura – LW
escrita – SW
compartilhado em LW e SW

3º passo – acesso à memória, leitura

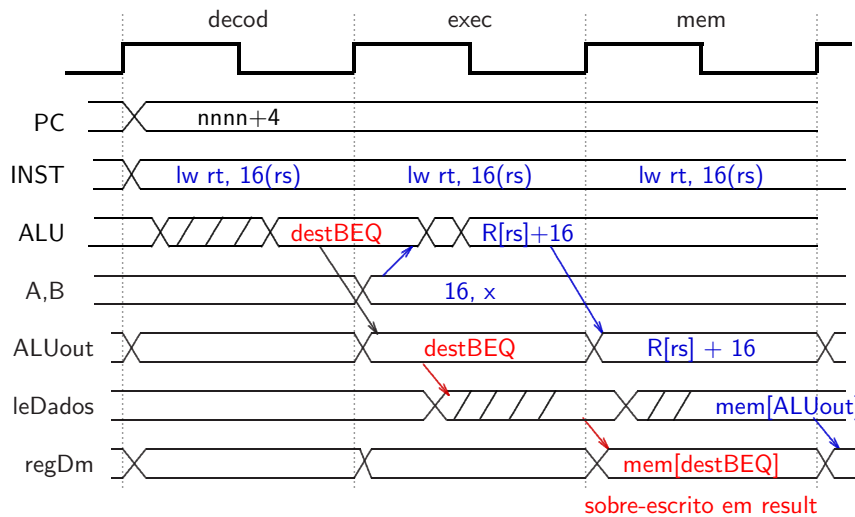

3º passo – resultado

Resultado

/ escreve resultado da execução na ALU */*


Reg[INST[15..11]] := ALUout;

/ escreve resultado da leitura da memória */*

Reg[INST[20..16]] := regDadosMem;

- seleciona endereço do registrador destino: \$rt ou \$rd
- seleciona fonte do valor: **regDadosMem** ou **ALUout**

3º passo – resultado

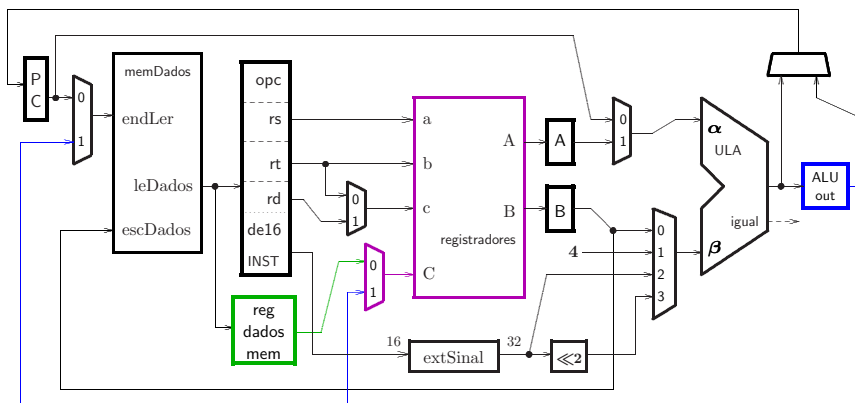

resultado de operação de ULA
armazena valor lido da memória – LW

Avaliação de desempenho

| TEMPO DE PROPAGAÇÃO DOS CIRCUITOS | | | | |
|-----------------------------------|-------|--|--|--|
| memória | 200ps | ps = pico s = 10^{-12} s | | |
| ULA, somador | 100ps | | | |
| registradores | 50ps | duração mínima do ciclo: 200 ps | | |

| INSTRUÇÃO | UNIDADES FUNCIONAIS OCUPADAS | | | | | ciclos |
|----------------|------------------------------|---------|-----|---------|---------|--------|
| addu rd,rs,rt | mem RD | regs RD | ALU | regs WR | | 4 |
| subu rd,rs,rt | mem RD | regs RD | ALU | regs WR | | 4 |
| ori rt,rs,im16 | mem RD | regs RD | ALU | regs WR | | 4 |
| lw rt,de16(rs) | mem RD | regs RD | ALU | mem RD | regs WR | 5 |
| sw rt,de16(rs) | mem RD | regs RD | ALU | mem WR | | 4 |
| beq rs,rt,de16 | mem RD | regs RD | ALU | | | 3 |

CPI = ?

CPI do processador multiciclo

$$\text{Ciclos por Instrução} = \sum_{i=1}^5 \text{freqInstr}_i \times \text{númEstados}_i$$

- lw \approx 20–30%

- sw \approx 5–10%

Frequência de execução de instruções

- beq \approx 20%

- alu \approx 30%

- ori \approx 5%


número de ciclos por instrução: [lw: 5, sw: 4, beq: 3, alu: 4, ori: 4]

$$CPI = 0.30 * 5 + 0.10 * 4 + 0.20 * 3 + 0.30 * 4 + 0.05 * 4$$

$$= 3.9 \text{ ciclos por instrução}$$

$$\leq 5 \text{ ciclos por instrução}$$

Quarto Passo – Pontos de Controle

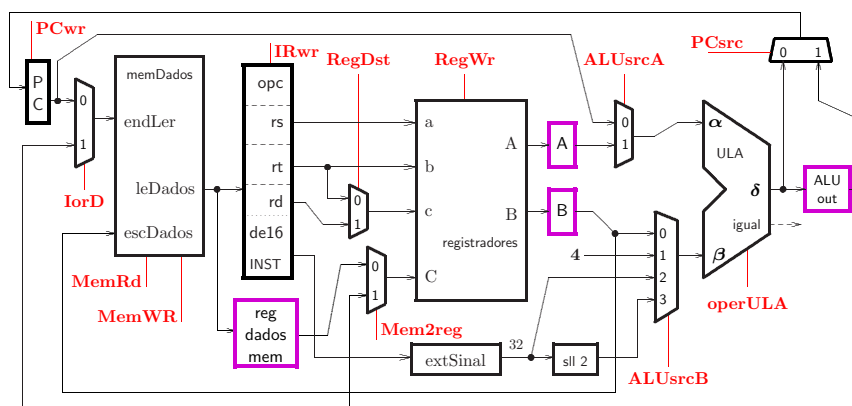


Quinto Passo – Implementação do Controle

Implementação:

- máquina de estados
- microprograma

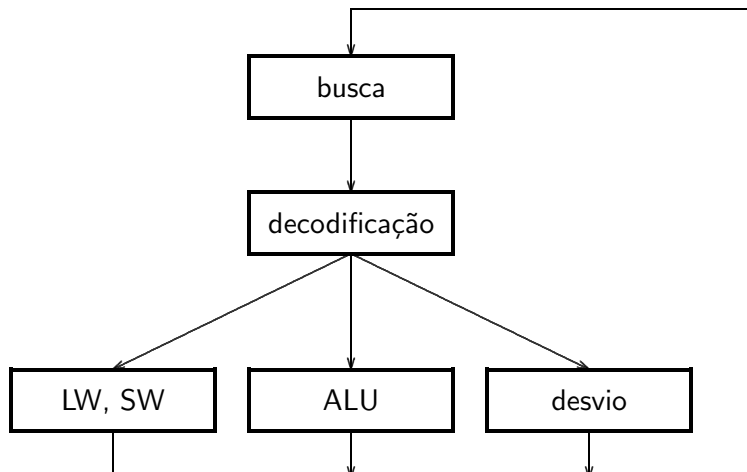5º Passo – Controle por Máquina de Estados




Exercícios

1. Desenhe diagramas de tempo detalhados para todos os estados de todas as instruções;
ok, não precisa repetir busca e decodificação
2. Desenhe os diagramas de estado com todos os sinais de controle ativos em cada estado. Estes diagramas são consistentes com os diagramas de tempo?
3. Suponha que o relógio tem ciclo de 100 ps ao invés de 200 ps — os acessos à memória duram dois ciclos ao invés de um. Qual o efeito disso no CPI e no desempenho do processador?

Controle – Excessões

- Excessões – eventos internos ao processador
 - * overflow
 - * instrução indefinida (opcode inválido)
 - * condição detectada **durante** execução da instrução
- Interrupções – eventos externos ao processador
 - * periféricos necessitam atenção
 - * condição detectada **entre** a execução de duas instruções
- podem ser benignas (falta de página, interrupção)
trata evento e continua execução
- ou malignas (opcode inválido, overflow)
talvez aborta programa

Controle – Excessões

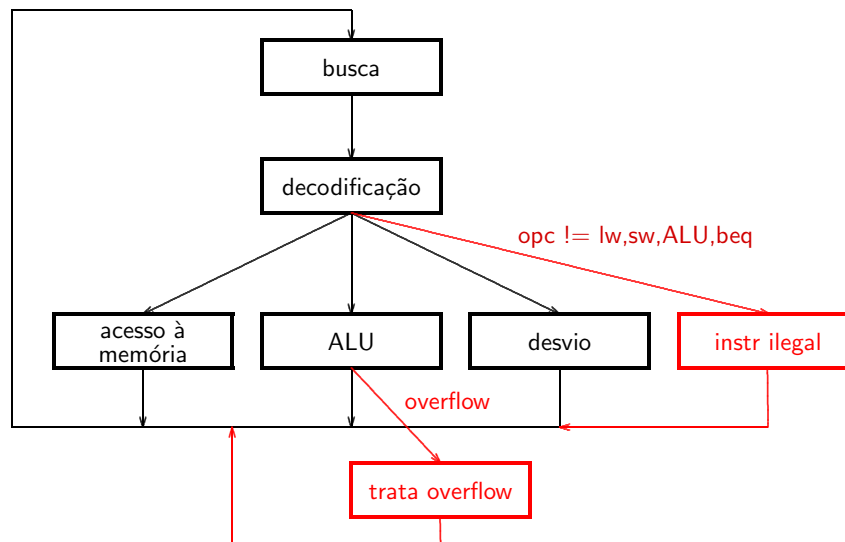

Controle – Excessões

- Tratamento
 - * executa chamada de função assíncrona — **tratador**
para tratar evento causador da condição **interrupt handler**
 - * salta para rotina de tratamento através de um vetor de endereços de tratadores de excessões
 - ▷ vetor contém um ponto de entrada para cada rotina/evento
 - ▷ tratador salva PC da instrução causadora (EPC) e registrador de status/causa (Cause)
 - ▷ se possível, retorna para ponto onde execução foi interrompida
 - ▷ senão, aborta programa

