


Projeto do processador com ciclo longo

- Um ciclo de relógio por instrução
- cada recurso do circuito de dados usado só uma vez por instrução
- recursos que são usados mais de uma vez devem ser replicados
- cinco passos de projeto:
 1. análise do conjunto de instruções c.r.a fluxo de dados
 2. seleção de componentes
 3. circuito de dados
 4. análise do circuito de dados c.r.a fluxo de controle
 5. circuito de controle

Projeto de CPU em 5 passos

1. Analise o conj de instruções \Rightarrow requisitos de projeto
 - * semântica das instruções como transferências de registradores
 - * circuito deve conter armazenadores para registradores do Cdl
 - * circuito de dados deve permitir todas as transferências
2. selecione componentes e estabeleça a metodologia de sincronização
3. “monte” o circuito de dados que satisfaça aos requisitos de (1)
4. analise as instruções para determinar os pontos de controle que afetam as transferências de registradores
5. construa a lógica de controle

Formato das instruções do MIPS

 

- opc** operação da instrução (*opcode*)
- rs rt rd** nome dos registradores fonte e destino
- sham** *shift amount*
- func** seleciona variante da operação em **opc**
- imed** deslocamento no endereço, ou imediato/constante
- ender** destino da instrução jump

Primeiro passo: subconjunto do Cdl do MIPS

busca $op : rs : rt : rd : sham : func \leftarrow M[PC]$


busca $op : rs : rt : imed \leftarrow M[PC]$

INSTRUÇÃO	DESCRIÇÃO
addu rd,rs,rt	$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]; \quad PC \leftarrow PC + 4$
subu rd,rs,rt	$R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt]; \quad PC \leftarrow PC + 4$
ori rt,rs,im16	$R[rt] \leftarrow R[rs] \vee zExt(im16); \quad PC \leftarrow PC + 4$
lw rt,de16(rs)	$R[rt] \leftarrow M[R[rs] + sExt(de16)]; \quad PC \leftarrow PC + 4$
sw rt,de16(rs)	$M[R[rs] + sExt(de16)] \leftarrow R[rt]; \quad PC \leftarrow PC + 4$
beq rs,rt,de16	if $(R[rs] \equiv R[rt]) \quad PC \leftarrow PC + 4 + \{sExt(de16), 00\}$ else $PC \leftarrow PC + 4$



1º passo (cont): requisitos do Cdl

- Memória
 - * uma para instruções + uma para dados
- registradores (32 de 32bits)
 - * ler RS
 - * ler RT
 - * escrever RT ou RD
- expensor do sinal/zero (para imediato)
- +, −, \vee registrador, registrador/imediato estendido
- PC
- soma 4 ou imediato estendido ao PC

 Segundo passo: componentes do processador




  - **Elementos combinacionais**
 - * unidade de lógica e aritmética
 - * somador
 - * seletor, multiplexador
- Elementos de estado
- Metodologia de sincronização




2º passo: componentes do processador

 - Elementos combinacionais
- **Elementos de estado**
 - * registrador
 - ★ similar ao FF-D
 - ★ com N-bits de entrada/saída
 - ★ habilitação de escrita explícita
 habEscr=0 → Q não muda
 habEscr=1 → Q torna-se D na borda
 - * contador de programa (PC)
 - * banco de registradores
 - * memória de instruções
 - * memória de dados
- Metodologia de sincronização
 - ★ ciclo longo




2º passo: banco de registradores

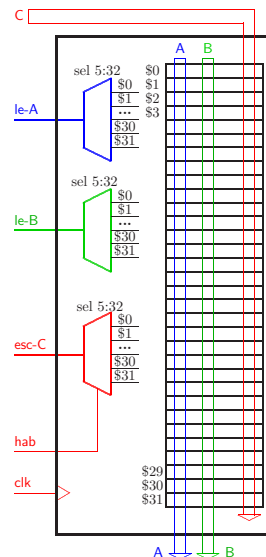- 32 registradores de 32 bits
- dois barramentos de saída: **A** e **B**
- um barramento de entrada: **C**
- endereçamento
 - * **le-A** seleciona reg para saída A
 - * **le-B** seleciona reg para saída B
 - * **esc-C** selec destino do valor em C
- atualiza na borda somente se **hab**=1
- leitura é “combinacional”:
 le-A,B válido → valor estável na saída após tempo de acesso



2º passo: memória

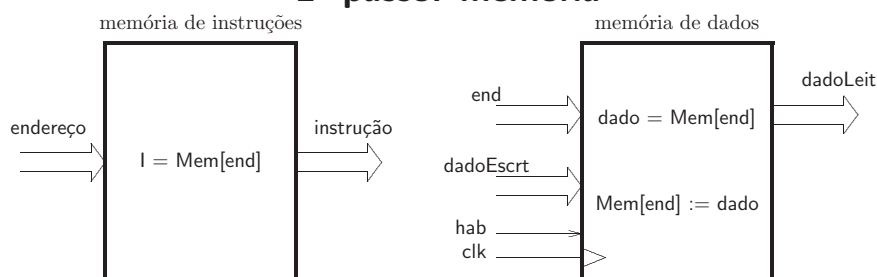

Memória idealizada:

leitura “combinacional”:


endereço estável → saída estável após tempo de acesso

escrita síncrona:


atualiza posição endereçada na borda do relógio se hab=1

2º passo: metodologia de sincronização

 - Elementos combinacionais
- Elementos de estado
- **Metodologia de sincronização**
 - * ciclo longo
 - * parâmetros de temporização: setup, hold, skew




2º passo: metodologia de sincronização

 

- setup – entradas dos FFs estáveis **antes** da borda
- hold – entradas dos FFs estáveis **depois** da borda
- skew – diferença de tempo entre as bordas do relógio nos vários pontos do circuito (veloc $\approx 20\text{cm/ns}$)


2º passo: metodologia de sincronização

 

- período $\geq [T_{\text{reg}} + \text{caminhoMaisLongo} + \text{setup} + \text{skew}]$
- $[T_{\text{reg}} + \text{caminhoMaisCurto} - \text{skew}] > \text{hold}$


Terceiro passo – busca de instruções

 PC muda a cada pulso do relógio do processador
 conteúdo de PC indexa memória de instruções
 após tempo de acesso à memória, nova instrução disponível




3º passo – operações lógicas e aritméticas

addu \$1, \$2, \$3 # \$1 ← \$2 + \$3

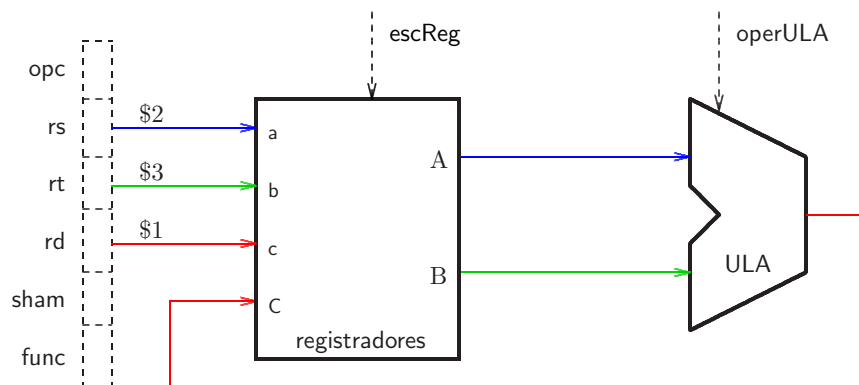


3º passo – operação lógica com imediato

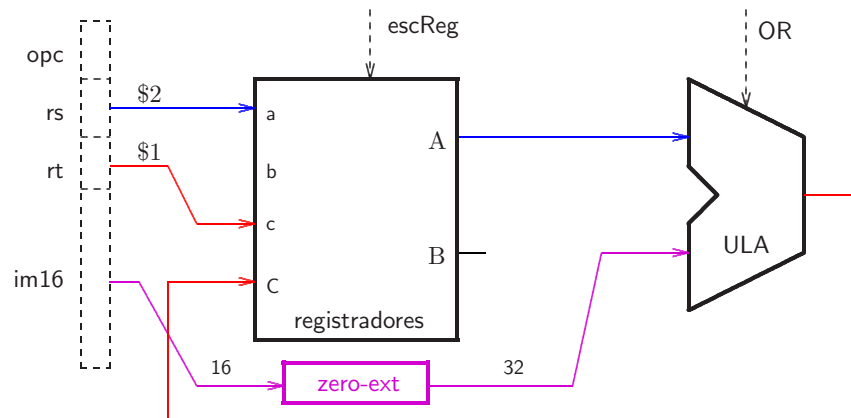ori \$1, \$2, im16 # \$1 ← \$2 OR zExt(im16)




3º passo – operação de acesso à memória: LW
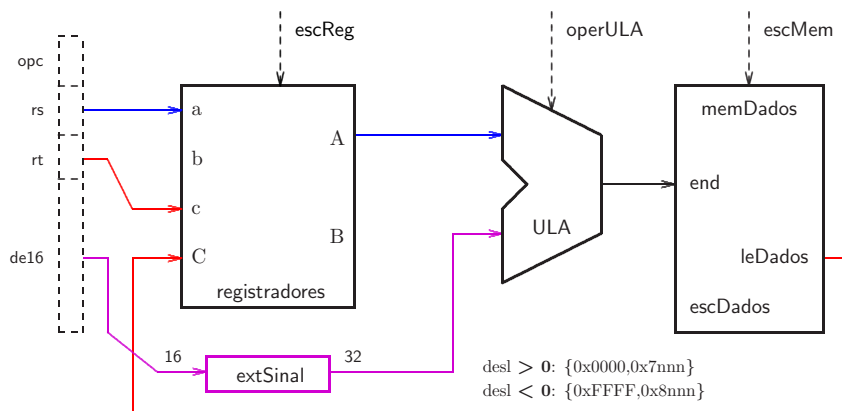
```
lw $8, de16($15) # $8 <- M[sExt(de16) + $15]
```




3º passo – operação de acesso à memória: SW
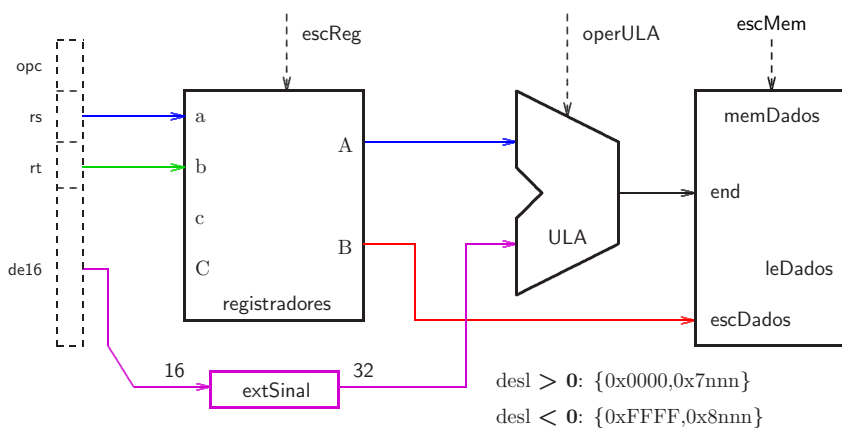
```
sw $8, de16($15) # M[sExt(de16) + $15] <- $8
```




3º passo – desvio condicional

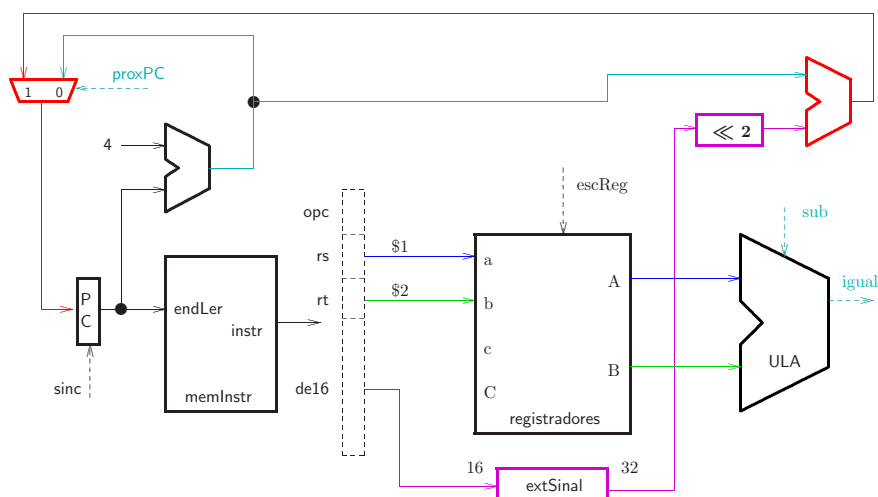
```
beq $1, $2, de16 # if ($1==$2) PC <- PC+4 + sExt(de16)<<2
```




3^o passo – circuito de dados completo

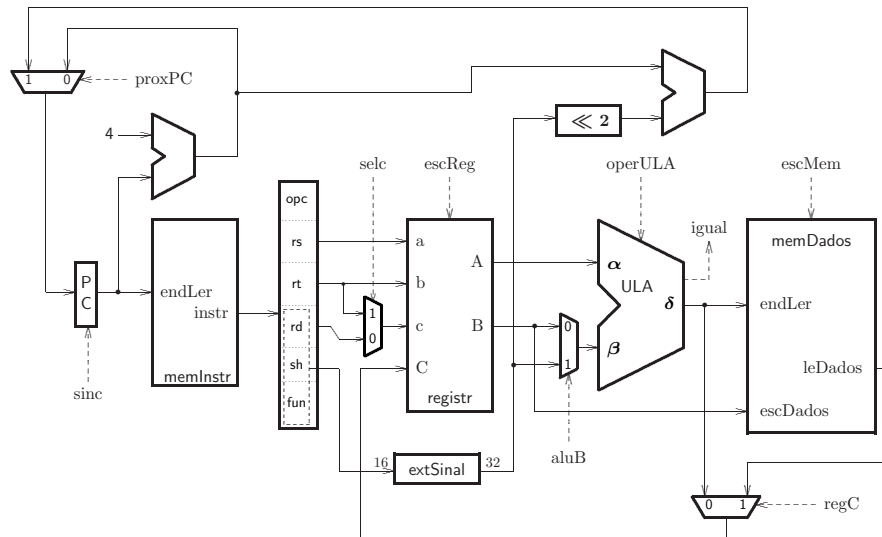


Quarto passo – fluxo de controle: ADDU

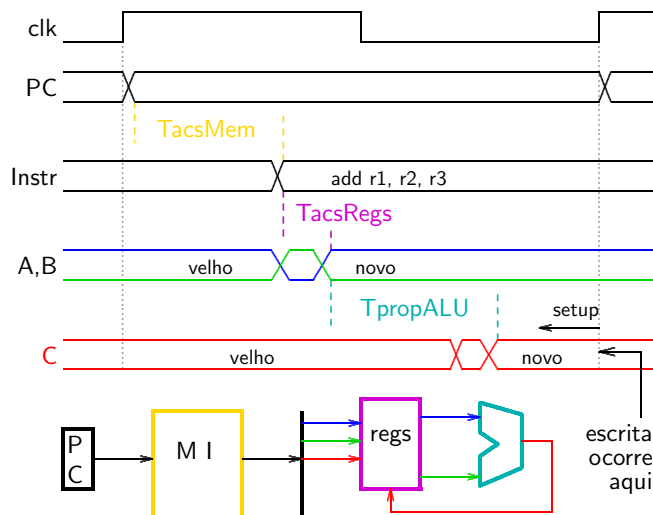


4^o passo – fluxo de controle: SW

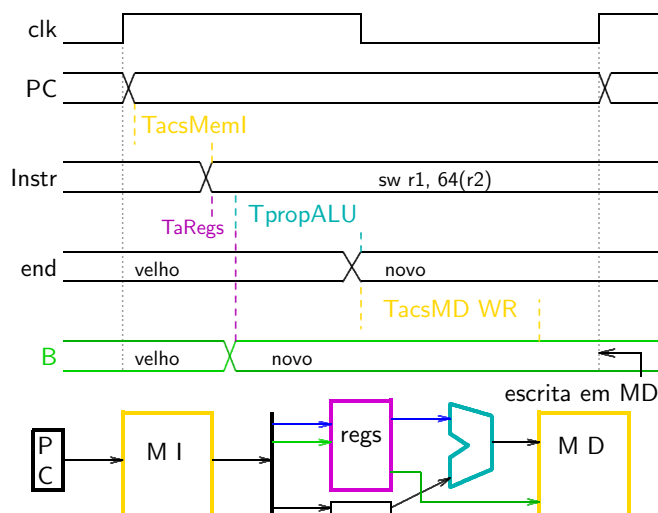

4^o passo – fluxo de controle: LW

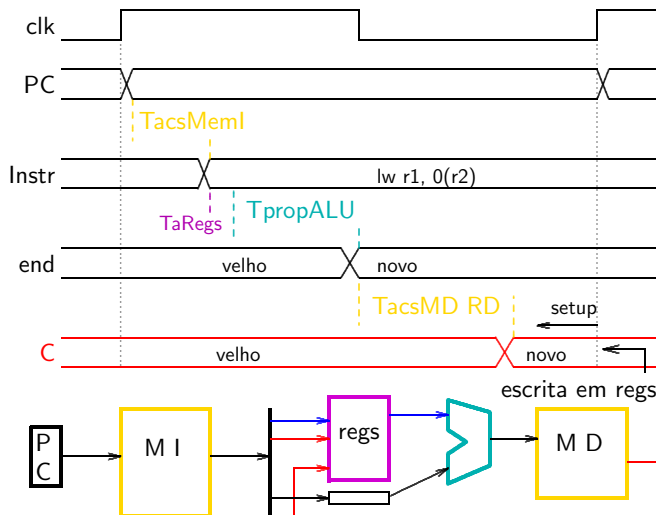

4^o passo: subconjunto do Cdl do MIPS

 

$op : rs : rt : rd : sham : func \leftarrow M[PC]$ $op : rs : rt : imed \leftarrow M[PC]$
 $addu\ rd,rs,rt \quad R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]; \quad PC \leftarrow PC + 4$
 $subu\ rd,rs,rt \quad R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt]; \quad PC \leftarrow PC + 4$
 $ori\ rt,rs,im16 \quad R[rt] \leftarrow R[rs] \vee zExt(im16); \quad PC \leftarrow PC + 4$
 $lw\ rt,de16(rs) \quad R[rt] \leftarrow M[R[rs] + sExt(de16)]; \quad PC \leftarrow PC + 4$
 $sw\ rt,de16(rs) \quad M[R[rs] + sExt(de16)] \leftarrow R[rt]; \quad PC \leftarrow PC + 4$
 $beq\ rs,rt,de16 \quad PC \leftarrow ((R[rs] \equiv R[rt]) ? PC + 4 + \{sExt(de16), 00\} : PC + 4)$

4^o passo – circuito de controle (α)


1. Busca instrução & incrementa contador de programa

```
INST := Mem[PC];          /* "registrador" de instrução */
PC' ← PC + 4;
```

2. Decodificação de instrução & acesso a registradores

```
A ← Reg[INST[25..21]];    /* entrada da ULA */
B ← Reg[INST[20..16]];    /* entrada da ULA */
Destino ← PC' + (extSinal(INST[15..0]) << 2);
```


4^o passo – circuito de controle (α)

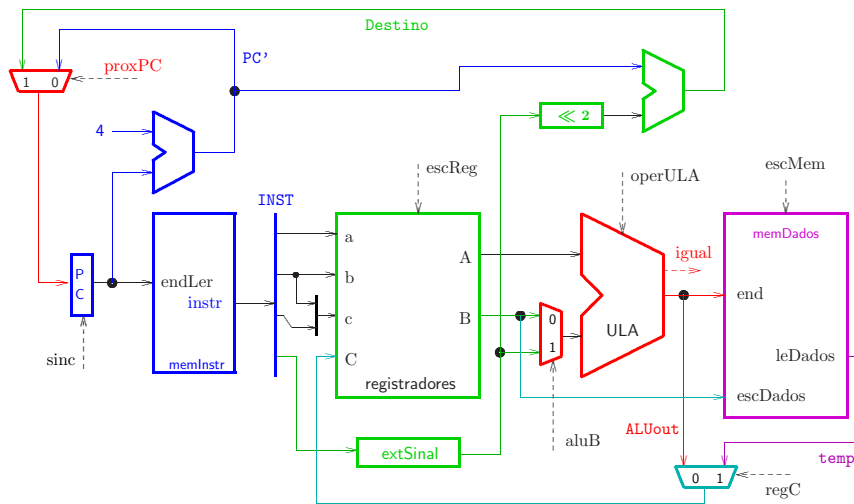

4^o passo – circuito de controle (β)

3. Execução

/ execução na ULA */*

$ALUout \leftarrow A \text{ op } B;$

/ operação com constante – ori */*

$ALUout \leftarrow A + \text{extZero}(\text{INST}[15..0]);$

/ Cálculo de endereço efetivo – lw ou sw */*


$ALUout \leftarrow A + \text{extSinal}(\text{INST}[15..0]);$

/ Efetua desvio – beq */*

if (igual) PC := Destino; */* igual=(A==B) */*

else PC := PC';

4^o passo – circuito de controle (β)

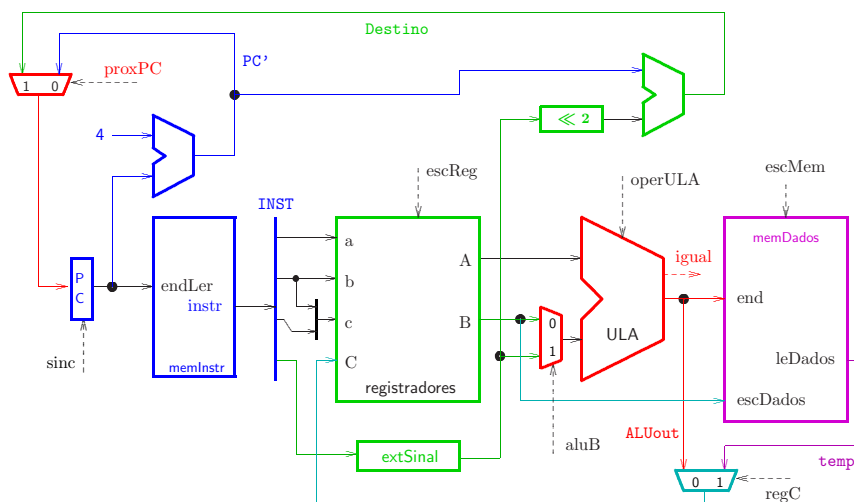

4º passo – circuito de controle (γ)

4. Acesso à memória


```
/* Efetua acesso à memória */
lw: temp  $\leftarrow$  Mem[ALUout];
sw: Mem[ALUout] := B;
```

5. Resultado


```
/* escreve resultado da execução na ALU */
Reg[INST[15..11]] := ALUout;

/* escreve resultado da busca em memória */
Reg[INST[20..16]] := temp; /* só em lw */
```

4º passo – circuito de controle (γ)

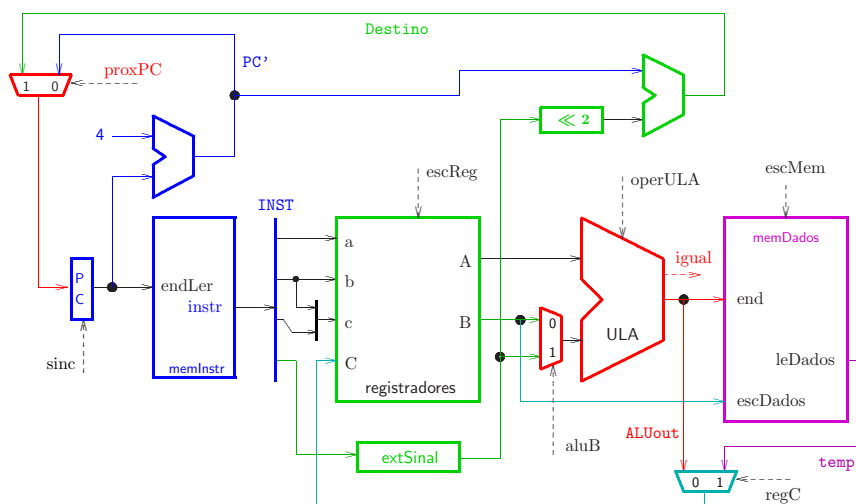

4º passo – sinais de controle

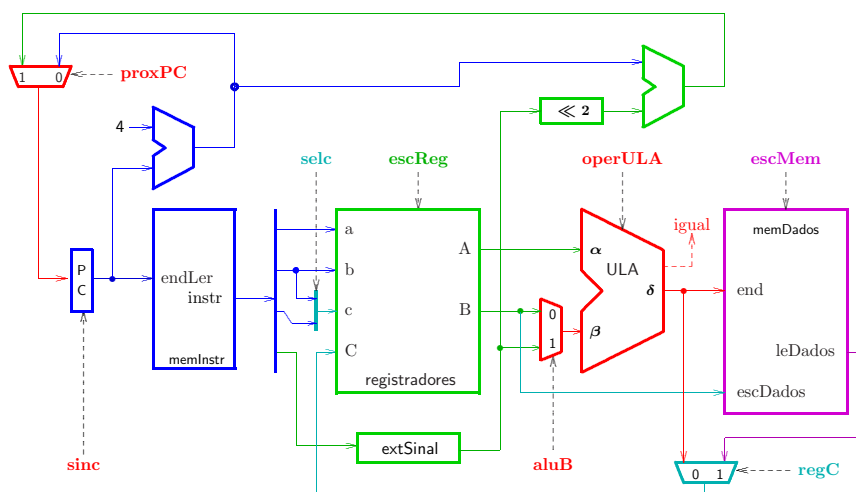

Quinto passo – implementação do circuito de controle

- com base nos opcodes gera sinais de controle
- **ciclo longo:** todos os sinais ativos durante todo o ciclo
- implementação: tabela? ROM? PLA?

SINAL	sinc	proxPC	escReg	aluB	regC	opULA	escMem
busca	1	1/0	0	x	x	x	0
addu rd,rs,rt	0	x	1	0	0	fun	0
subu rd,rs,rt	0	x	1	0	0	fun	0
ori rt,rs,im16	0	x	1	1	0	✓	0
lw rt,de16(rs)	0	x	1	1	1	+	0
sw rt,de16(rs)	0	x	0	1	x	+	1
beq rs,rt,de16	0	igual	0	0	x	—	0

5^o passo – implementação de operULA

INSTRUÇÃO	opc	fun	operação
addu rd,rs,rt	00	21	soma
subu rd,rs,rt	00	23	subtração
ori rt,rs,im16	0d	x	disjunção
lw rt,de16(rs)	23	x	soma
sw rt,de16(rs)	2b	x	soma
beq rs,rt,de16	04	x	subtração

implementação? tabela, ROM, PLA, função

Avaliação de desempenho

TEMPO DE PROPAGAÇÃO DOS CIRCUITOS		
memória	200ps	ps = pico s = 10^{-12} s
ULA, somador	100ps	
registradores	50ps	

INSTRUÇÃO	UNIDADES FUNCIONAIS OCUPADAS					total
addu rd,rs,rt	mem RD	regs RD	ALU	regs WR		400 ps
subu rd,rs,rt	mem RD	regs RD	ALU	regs WR		400 ps
ori rt,rs,im16	mem RD	regs RD	ALU	regs WR		400 ps
lw rt,de16(rs)	mem RD	regs RD	ALU	mem RD	regs WR	600 ps
sw rt,de16(rs)	mem RD	regs RD	ALU	mem WR		550 ps
beq rs,rt,de16	mem RD	regs RD	ALU			350 ps

duração mínima do ciclo: 600 ps

= 0.600 ns

CPI = 1.0


Resumo

- Cinco passos de projeto:
 1. análise do conjunto de instruções c.r.a fluxo de dados
 2. seleção de componentes e metodologia de sincronização
 3. projeto/construção do circuito de dados
 4. análise do circuito de dados c.r.a fluxo de controle
 5. projeto/construção do circuito de controle
- regularidade do Cdl MIPS facilita/simplifica projeto
- recursos replicados para atender requisitos
- uso do ciclo longo de relógio é pouco eficiente


Exercícios

- 1) Faça o projeto do circuito de dados para a instrução `jump`;
- 2) Repita para a instrução `beq`;
- 3) Repita para a instrução `jr`;
- 4) Repita para a instrução `jal`;
- 5) Para todas as instruções acima, compute o período mínimo do relógio.


Circuito de dados completo

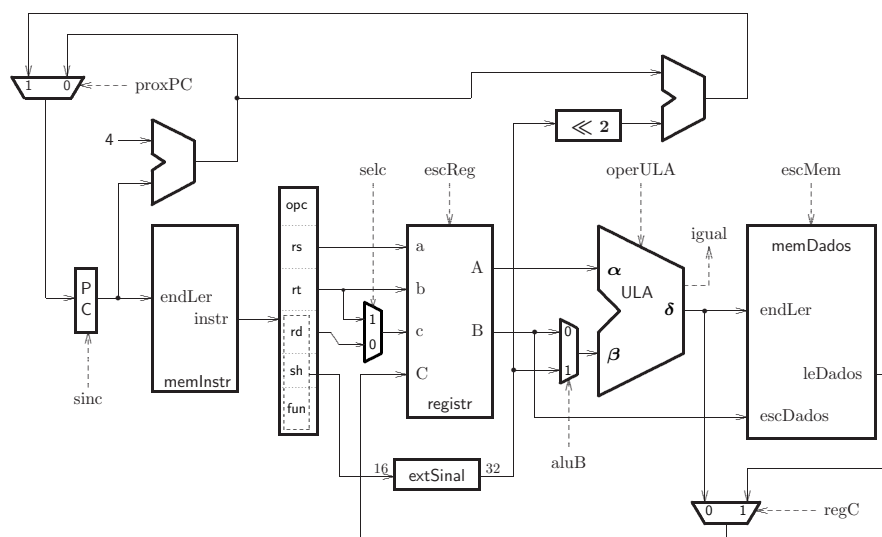

Circuito de dados completo

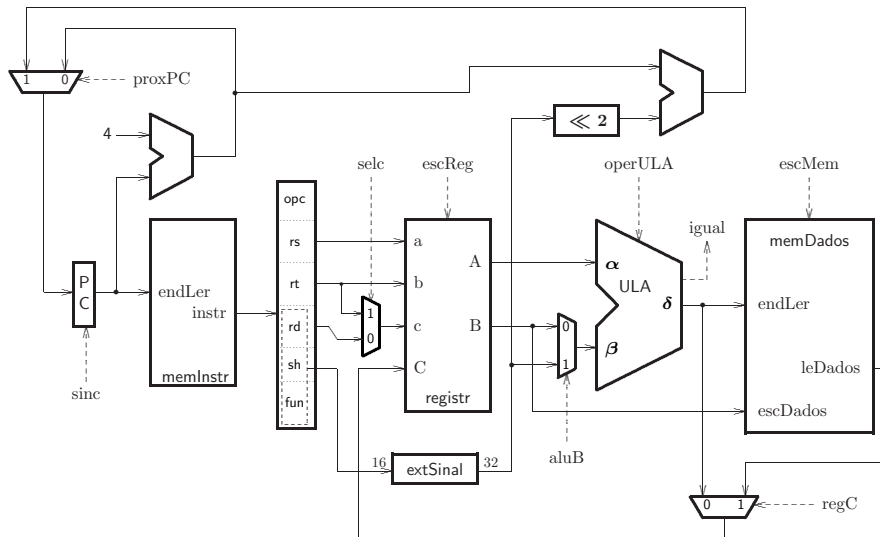

Circuito de dados completo

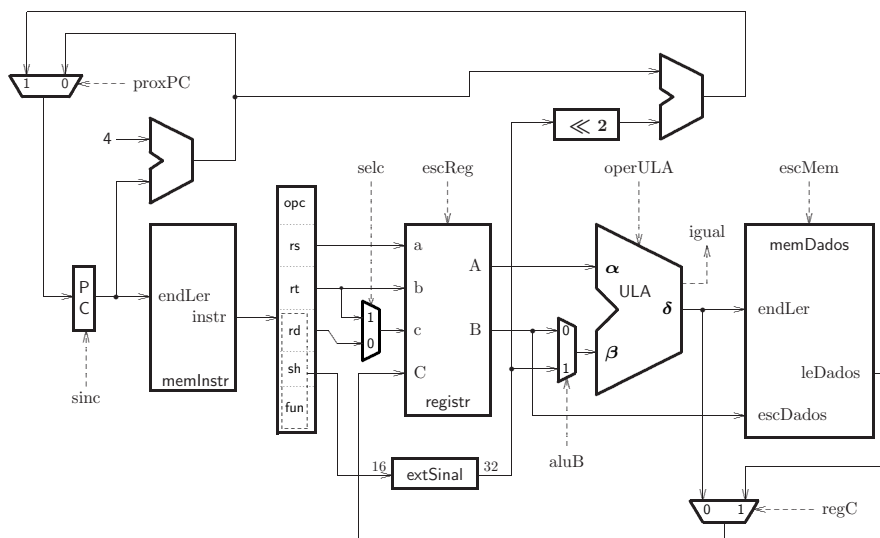

Circuito de dados completo

